# Разработка однокристального передающего модуля со встроенным синтезатором частот

УДК 621.3.049.774 | ВАК 2.2.2

А. Калёнов<sup>1</sup>, Л. Недашковский<sup>2</sup>, М. Дроздецкий<sup>3</sup>, В. Лосев, д. т. н.<sup>4</sup>, Ю. Чаплыгин, академик РАН<sup>5</sup>

Одним из ключевых трендов развития микроэлектроники сегодня является разработка систем на кристалле малой площади с низким энергопотреблением, выполняющих большое количество задач. Однако среди множества публикаций, связанных с созданием интегральных схем модуляторов и синтезаторов частот СВЧ-диапазона, практически отсутствуют работы в области монолитных ИС, объединяющих на одном кристалле широкополосный квадратурный модулятор с высокой мощностью выходного сигнала и синтезатор частот с низким фазовым шумом в широком диапазоне частот. В статье представлены результаты разработки однокристального широкополосного передающего модуля со встроенным синтезатором частот для обработки сигналов высокой мощности.

### ВВЕДЕНИЕ

При реализации модулятора и синтезатора частот на разных кристаллах увеличиваются размеры и вес изделия, а также повышается стоимость, что может иметь критичное значение при серийном производстве. Однако в однокристальной системе повышаются шумы, а также увеличивается влияние паразитных составляющих сигнала, что накладывает определенные сложности при проектировании. Чтобы обеспечить высокую мощность в широком диапазоне рабочих частот СВЧ-сигнала нужно применять уникальные структурные решения.

В данной работе была использована дифференциальная структура СВЧ-тракта, которая позволяет понизить влияние паразитных составляющих. Предложенная архитектура модуля дает возможность управлять полосой несущей частоты в соответствии с выходной частотой генератора сигнала. Выбор электронной компонентной базы при проектировании модуля был основан на возможности достижения необходимых показателей по радиационной

- <sup>1</sup> Национальный исследовательский университет «МИЭТ», аспирант кафедры ИЭМС.
- <sup>2</sup> Национальный исследовательский университет «МИЭТ», аспирант кафедры ИЭМС.
- <sup>3</sup> НИИМА «Прогресс», ведущий инженер.
- <sup>4</sup> Национальный исследовательский университет «МИЭТ», доцент, профессор кафедры ИЭМС.
- <sup>5</sup> Национальный исследовательский университет «МИЭТ», академик РАН, президент НИУ МИЭТ.

стойкости. Широкого диапазона рабочих частот передающего модуля, совмещения на одном кристалле аналоговых и цифровых вычислительных блоков, а также высокий уровень выхода годных удалось достичь благодаря использованию кремний-германиевой технологии, которая получила широкое развитие при создании изделий СВЧ-диапазона.

## МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПЕРЕДАЮЩЕГО МОДУЛЯ

При проектировании модуля использовались специально разработанные элементы цифровой библиотеки, особенностью которых являются кольцевые затворы, которые повышают радиационную стойкость и уменьшают токи утечки. В составе цифровой библиотеки следующие ячейки с различной нагрузочной способностью: инверторы, 2И-НЕ, ЗИ-НЕ, 4И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, ЗИЛИ-НЕ, 4ИЛИ-НЕ, XOR, XNOR, TIE, DCAP, филлеры, буферы, триггеры с установкой и сбросом начальных значений.

В состав разработанного модуля входят следующие блоки: генератор, управляемый напряжением (ГУН); делитель частоты генератора; токовый ключ (ТК); частотно-фазовый детектор (ЧФД); делитель частоты опорного сигнала; буфер опорного сигнала; выходной буфер сигнала; генератор квадратурного сигнала с усилителями-ограничителями; смесители; входные каскады; выходные каскады и цифровой блок управления (рис. 1).

Архитектура синтезатора представлена на рис. 2. Генерация сетки частот осуществляется с помощью ГУН



#### Рис. 1. Блок-схема квадратурного модулятора со встроенным синтезатором частот

с низким фазовым шумом на высокой частоте и с достаточно широким диапазоном настройки. Использование дифференциальной схемы позволяет уменьшить фазовый шум, а также устранить четные гармоники в выходном сигнале. На рис. 3 представлены результаты моделирования фазового шума разработанного генератора.

Выходные частоты формируются путем деления частот ГУН. Частотный диапазон разделен на две части. Один ГУН формирует выходную частоту в диапазоне от 3 до 4,5 ГГц,



Рис. 2. Блок-схема синтезатора частот

## СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА



## **Рис. 3.** Фазовый шум генератора, управляемого напряжением

другой — от 4 до 5 ГГц. Для увеличения количества возможных частот каждый генератор разделен на 64 поддиапазона. Переключение поддиапазонов осуществляется с помощью цифрового блока. Поддиапазоны также имеют достаточное перекрытие по частотам. Вариация выходной частоты генератора достигается путем регулирования смещения напряжений на варакторах, которые разработаны на основе структуры МОП-транзистора. В связи с этим емкость варакторов регулируется напряжением с помощью цифрового блока управления [1]. На рис. 4 показана выходная мощность двух генераторов. Диапазон выбирается с помощью мультиплексора, управляемого цифровым кодом.

Выходной сигнал после делителя сравнивается с разделенным опорным сигналом на частотно-фазовом детекторе (ЧФД). ЧФД управляет токовым ключом, выходной сигнал которого поступает на внешний фильтр нижних частот (ФНЧ). Схема тока накачки содержит восемь переключаемых токовых ключей. Ток может регулироваться цифровым способом.

В процессе разработки широкополосного формирователя квадратурного сигнала (ФКС) исследованы различные способы формирования квадратурных сигналов. Для широкополосных систем наиболее предпочтительным является использование полифазного фильтра (ПФФ) на высоких частотах и D-триггеров на низких. Применение только одного метода формирования квадратурного сигнала невозможно из-за ограничивающих особенностей электронной компонентной базы SiGe БиКМОП-технологии [2].

На рис. 5 представлена реализация метода в виде общей структурной схемы формирователя квадратурных сигналов.

Полифазный фильтр (ПФФ) – наиболее предпочтительный способ формирования широкополосных квадратурных сигналов – основан на использовании цепи



### Рис. 4. Выходная мощность ГУН

с упорядоченными фазовыми сдвигами, которая представляет собой регулярную структуру, состоящую из резисторов с равными номиналами, а номиналы конденсаторов уменьшаются в геометрической прогрессии в зависимости от полосы рабочей частоты [3, 5]. На рис. 6 представлена общая электрическая схема полифазного фильтра.

Для получения наилучших характеристик используются четыре каскада RC-CR-цепочек. ПФФ имеет ряд преимуществ над другими способами формирования квадратуры: 1 – простота исполнения (каскад ПФФ содержит четыре сопротивления и четыре емкости); 2 – широкая полоса рабочих частот (используя три-пять каскадов в ППФ); 3 – незначительная зависимость от разброса параметров при изготовлении [4]. Для получения требуемых параметров на частотах от 1 до 6 ГГц используется подключение, которое обеспечивает постоянную амплитуду



**Рис. 5.** Структурная схема широкополосного формирователя квадратурных сигналов

сигнала. На рис. 7 представлены результаты моделирования амплитудно-частотных и фаза-частотных характеристик разработанного ПФФ при подключении, обеспечивающего постоянную амплитуду.

Из графиков рис. 7 видно, что на частотах от 1 до 6 ГГц изменяется фаза сигнала, а амплитуда меняется незначительно.

Реализация RC-CR-фильтра на низких частотах является нецелесообразной. Это связано с тем, что для уменьшения рабочей частоты необходимо увеличивать номиналы резисторов и конденсаторов. Как следствие, резко возрастают размеры разрабатываемого блока и уменьшается линейность схемы [5].

Для решения этой проблемы разработан метод, согласно которому на низких частотах (до 1 ГГц) предложено использовать цифровые D-триггеры для формирования квадратурного сигнала. Ограничением применения триггерных схем на высоких частотах является необходимость использования входного сигнала с удвоенной рабочей частотой. На формирование квадратурного сигнала с помощью триггеров на частотах выше 1 ГГц большое влияние оказывают паразитные составляющие. Несимметричность топологии приводит к изменению скважности сигнала и увеличению амплитудной и фазовой ошибок [4].

Для формирования квадратурного сигнала на более низких частотах (от 10 до 1000 МГц) применяется каскад D-триггеров. На рис. 8 представлена структурная схема



Рис. 6. Общая электрическая схема полифазного фильтра



**Рис. 7.** Амплитудно-частотные (1) и фаза-частотные (2) характеристики полифазного фильтра



Рис. 8. Структурная схема делителя частоты





разработанного делителя частоты. Выходной триггер формирует I- и Q-составляющие (рис. 9).

С помощью управляемых мультиплексоров существует возможность делить частоту входного сигнала на 2, 4, 8 и 16. Преимуществом триггерных формирователей квадратурных сигналов является возможность достичь высокого уровня согласования в широком диапазоне частот. Особенностью использования триггерных схем, ограничивающих возможность их применения, является необходимость использования входного сигнала с удвоенной рабочей частотой.



Рис. 10. Электрическая схема смесителя частот

Триггерные схемы чувствительны к качеству топологии. Длины проводников, по которым передается сигнал гетеродина, должны быть строго равны [5]. Невыполнение данного условия приводит к изменению скважности и, соответственно, появлению фазовой ошибки.

С использованием данного метода достигнуты следующие характеристики формирователя: разность амплитуд квадратурных сигналов менее 0,3 дБ; коэффициент стоячей волны (КСВ) менее 1,6 во всем диапазоне частот; коэффициент передачи не менее –2 дБ при мощности гетеродина 0 дБм; на частоте 5 ГГц PldB не менее 3 дБм. Результаты исследований показывают высокую эффективность разработанного метода проектирования формирователя квадратурных сигналов.

Принцип работы квадратурного модулятора состоит в том, что в двух аналоговых смесителях происходит наложение модулирующих сигналов основной полосы частот на несущую (IQ-сигналы формирователя квадратурного сигнала) [6]. Схема смесителя частот представлена на рис. 10.

Из-за неидентичности сигналов I и Q формирователя квадратурных сигналов, а также технологического разброса элементов I- и Q-смесителей в выходном спектре модуляторов, кроме составляющей полезного сигнала, будут несущая, паразитная боковая полоса и продукты интермодуляционных искажений (вторая, третья гармоники). Также выходные квадратурные сигналы модулятора будут иметь фазовые и амплитудные ошибки [7].

Изменения разбалансировки фазы (квадратуры) и амплитуды тракта формирователя квадратурного сигнала значительно влияют на подавление паразитной боковой в спектре выходного сигнала в модуляторах при однополосной модуляции. Изменение токов в смесителях (или



### Рис. 11. Выходная линейность модулятора

смещений на базах токозадающих транзисторов) может компенсировать технологический разброс и менять подавление несущей в спектре выходного сигнала в модуляторах при однополосной модуляции, а также изменять линейность выходного сигнала. Регулировка токов в смесителях осуществляется с помощью цифрового кода. На рис. 11 представлены результаты моделирования выходной линейности квадратурного модулятора.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная микросхема квадратурного модулятора со встроенным синтезатором частот организована следующим образом: в левой части кристалла располагается блок синтезатора с ГУН, справа – формирователь квадратурного сигнала с модулятором, блок цифрового управления находится снизу (рис. 12). Компоновка модулятора в основном определялась плотным расположением компонентов в части синтезатора, размер кристалла составил 3 × 3 мм.

Авторы считают, что при разработке многоцелевого широкополосного квадратурного модулятора со встроенным синтезатором частот новыми являются использованные архитектурные, схемотехнические и конструктивно-топологические решения. Проектирование топологии передающего модуля отличается высокой трудоемкостью, особыми требованиями к взаимному расположению элементов, минимальными потерями сигналов в СВЧ-диапазоне, необходимостью обеспечения высоких удельных значений рассеиваемой тепловой мощности. Квадратурный модулятор реализован с использованием 180-нм БиКМОП SiGe-технологии.

Результаты проектирования показали, что МИС широкополосного модулятора на 50 МГц – 5 ГГц со встроенным синтезатором частот имеет коэффициент передачи не менее 0 дБ, уровень фазовых шумов сигнала гетеродина на отстройке 1 МГц не более минус 126 дБн / Гц,



Рис. 12. Топология кристалла квадратурного модулятора со встроенным синтезатором частот

линейность по выходу не менее 10 дБм, ток потребления не превышает 290 мА.

В зависимости от технических требований возможен перенос разработки на другой технологический базис и передача устройства в качестве IP-блока.

## ЛИТЕРАТУРА

- Osmany S.A., Herzel F., Scheytt C. An Integrated Fractional-N Frequency Synthesizer for SoftwareDefined Radio Applications // IEEE 2010 10th Topical Meeting on Silicon Monolithic Integrated Circuits in RF Systems (SiRF). 2010. PP. 243–246.
- Hampel S. et al. 9-GHz Wideband CMOS RX and TX Front-Ends for Universal Radio Applications // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2012. Vol. 60. No. 2. PP. 1105–1116.
- Park J.S., Wang H.A. Transformer-Based Poly-Phase Network for Ultra-Broadband Quadrature Signal Generation. School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Tech, Atlanta. 2015. Vol. 63. No. 12. PP. 4444–4457.
- Чаплыгин Ю.А., Лосев В.В., Калёнов А.Д. Метод проектирования широкополосного формирователя квадратурных сигналов // Изв. вузов. Электроника. 2020. Т. 25. № 6. С. 558–562. DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-6-558-562
- Калёнов А. Д., Недашковский Л. В. Исследование и разработка пассивного полифазного фильтра для работы в СВЧдиапазоне // Микроэлектроника и информатика. 2017. Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов. М.: МИЭ, 2017. С. 69.
- Chung-Yun C. The Design of Wideband and Low-Power CMOS Active Polyphase Filter and Its Application in RF Double-Quadrature Receivers // IEEE Transactions on Circuits and Systems. 2005. Vol. 52. No. 5. PP. 825–833.
- Шабардин Р.С., Шабардина Н.В., Бычков М.С. Кремний-германиевые квадратурные модуляторы и демодуляторы для диапазона частот до 6 ГГц и выше // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. М.: МИРЭА, 2013.